

Konstantstromquelle z.B. für LEDs

Der BF 246C ist ein JFET
kein isoliertes Gate sondern PN Übergang
Außerdem ist er selbstleitend, heißt, er leitet
ohne Gatespannung und sperrt erst, wenn Gate
gegenüber Source negativ wird
der C-Typ kann 110 mA steuern

